14.09.2017

你好,游客 登录 注册 繁體





首页 专题文章 元器件介绍 资料阅览室 维修之家 电子制作 实验 学习园地 科技橱窗 下载


十大音响排名 液晶电视修理 创维4k电视 家庭影院音响 二手进口功放 二手音响功放 电子管功放 音响功放报价 二手音响 bose音响 功放打


首页 → 资料阅览室 → 彩电维修资料 → 创维电视机 → 创维液晶彩电维修资料





音响功放报价

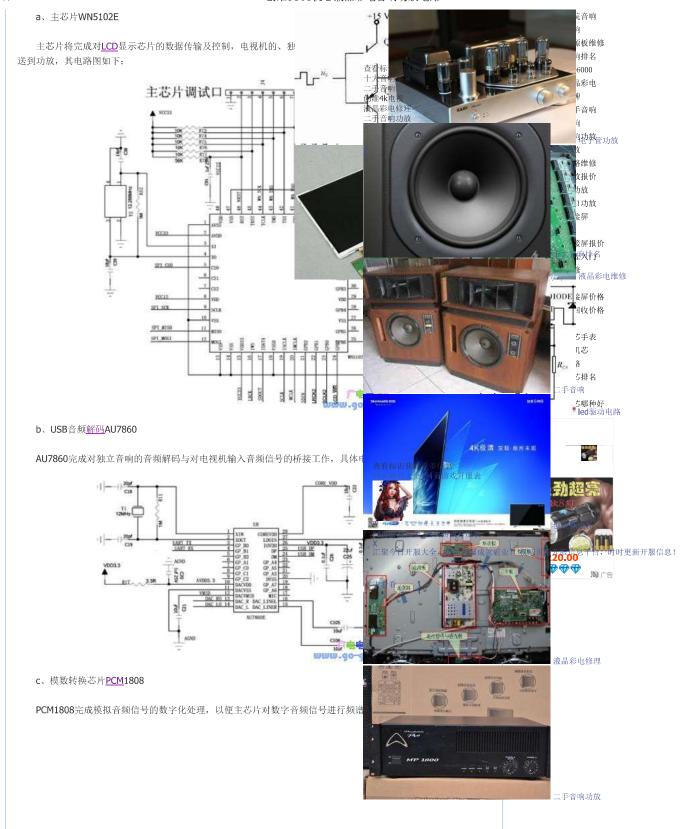

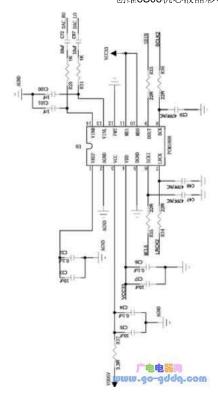


d、数字音频功放TAS5731

如下图所示,U1(TAS5731)是TI生产的20W高效数字音频功放<u>集成电路</u>,内部集成了数字音频处理、串行音频端口、数字音频接口、串行控制、微控制、<u>SRC</u>、降噪、功放输出、保护逻辑等电路,其②、③、34、35脚为24 V供电脚,13脚为3.3V模拟供电脚,27脚为3.3V数字供电脚,19(PND)脚是待机控制脚,25(RESET)脚是复位脚,23(SDA)脚、24(SCL)脚为数据、时钟总线脚,15(MCLK)脚为主时钟输入脚,20(LR-CLK)脚为串行音频数据左右时钟输入脚,21(SCLK)脚为串行音频数据时钟输入脚,22(<u>SDI</u>N)脚为串行音频数据输入脚,①(OUT_A)脚、46(OUT_B)脚分别为左、右声道音频信号输出脚,36(OUT_D)、39(OUT_C)脚分别为左、右重低音音频信号输出脚,其中,15、20、21、22脚是IIS数字音频信号输入脚。

在需要复位时,音响控制器U5输出AMP-RST复位控制信号,给U1的25脚一个复位<u>电压</u>。Q2、Q3及其外围元件组成静音控制电路,在需要静音时,U5的35脚输出AMP-PDN静音控制信号,经Q2、Q3控制,给19脚一个低<u>电平</u>,从而实现静音;Q7、Q3及其外围元件组成关机静音控制电路。

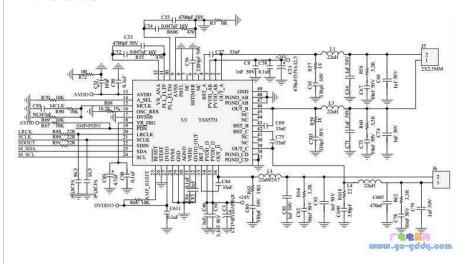关机静音控制电路的工作原理是: 在关机后,+24V电压快速消失,Q7的基极的电压下降的比发射极的快,当Q7的基极的电压下降到饱和导通电压时,Q7饱和导通,C60上的电压经Q7的发射极到集电极,再经R45,送给Q3的基极一个高电平,于是Q10饱和导通,其集电极由高电平变为低电平,即U1的25脚变为低电平,其内部电路被禁止,从而实现关机静音。



创维8S08机芯液晶彩电AV信号输出电路

创维8S08机芯彩电软件升级方法

请输入关键词

搜索

■往下看有更多相关资料

本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果! 欢迎在QQ或邮箱联系!



□▷ 网站地图 □▷ 关于我们 □▷ 加入收藏夹 □▷ 邮购帮助 □▷ 联系我们 □▷ 版权声明 □▷ 广告联系

copyright © 1998-2014 广电电器(中国梧州) -all right reserved 若您有什么意见或建议请mail: wzgd#(将#改为@)tom.com